

Przekaźniki do elektroniki

miniaturowe, sygnałowe,
wysokoprądowe, półprzewodnikowe



Przekaźniki miniaturowe


RM699B

prąd obciążenia: 6 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 5...60 V DC



RM83

prąd obciążenia: 16 A, 20 A (UL)
zestyki: 1P, 1Z, 1R
zasilanie: 5...110 V DC

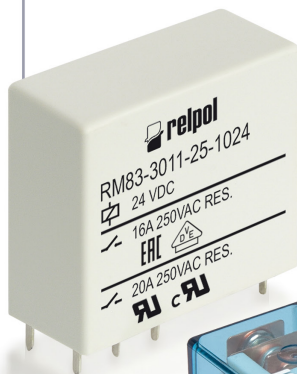

RM85

prąd obciążenia: 16 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 12...240 V AC, 3...110 V DC



RMP85

prąd obciążenia: 16 A
zestyki: 1P
zasilanie: 24...230 V AC, 12...110 V DC




RMP84

prąd obciążenia: 8 A
zestyki: 2P
zasilanie: 24...230 V AC, 12...110 V DC




RM96

prąd obciążenia: 8 A, 10 A (UL, VDE)
zestyki: 1P, 1Z, 1R
zasilanie: 5...48 V DC

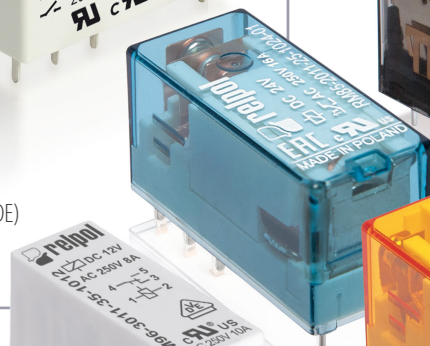

RM40

prąd obciążenia: 5 A, 8 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 3...48 V DC

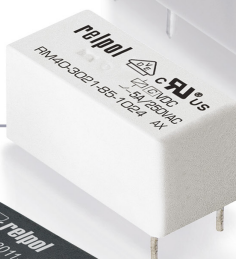


RM84

prąd obciążenia: 8 A
zestyki: 2P, 2Z
zasilanie: 12...240 V AC, 3...110 V DC



RM87

prąd obciążenia: 12 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 12...240 V AC, 3...110 V DC

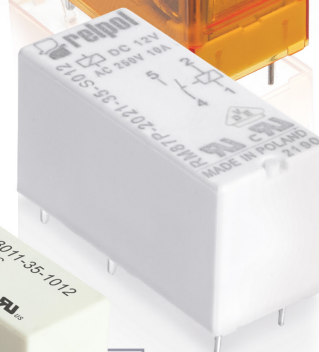


RM51

prąd obciążenia: 10 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 5...48 V DC



RM12N

prąd obciążenia: 8 A, 10 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 5...48 V DC

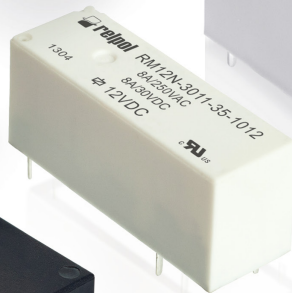

RM32N

prąd obciążenia: 5 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 5...24 V DC




RM45N

prąd obciążenia: 5 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 5...24 V DC



RM50N

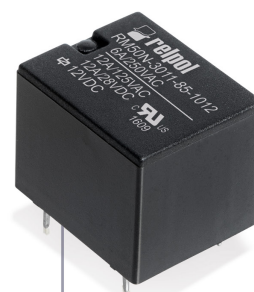prąd obciążenia: 6 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 5...48 V DC




karty katalogowe

Zapytaj o ofertę marketing@relpol.com.pl

Przekaźniki sygnałowe


RSM957N

prąd obciążenia: 0,5 A
zestyki: 1P
zasilanie: 3...24 V DC

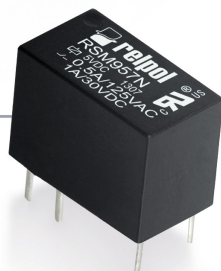

RSM822N

prąd obciążenia: 0,6 A
zestyki: 2P
zasilanie: 3...48 V DC

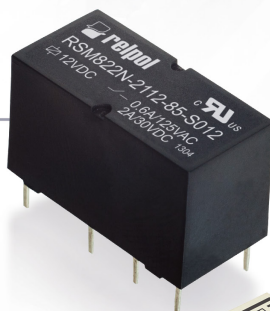


RSM954N

prąd obciążenia: 3 A
zestyki: 1P
zasilanie: 3...24 V DC



RSM850, RSM850B

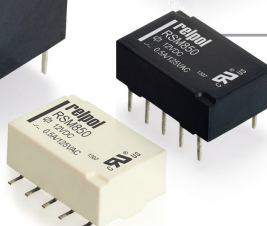prąd obciążenia: 0,5 A
zestyki: 2P
zasilanie: 3...24 V DC



karty katalogowe

Przekaźniki wysokoprądowe


RS35

prąd obciążenia: 35 A
zestyki: 2Z
zasilanie: 5...110 V DC




RS80

prąd obciążenia: 80 A, 90 A
zestyki: 1Z
zasilanie: 12...24 V DC

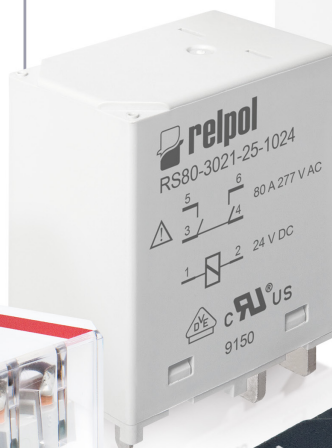


RS50

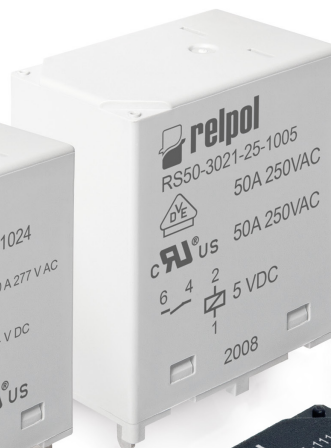prąd obciążenia: 50 A
zestyki: 1Z, 2Z
zasilanie: 5...110 V DC



RUC

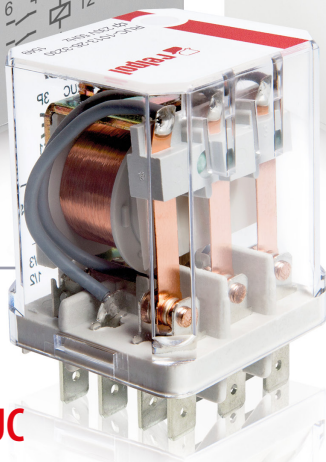prąd obciążenia: 16 A
zestyki: 2P, 3P, 2Z, 3Z
zasilanie: 6...400 V AC, 6...220 V DC



R40N

prąd obciążenia: 40 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 12...220 V AC, 5...110 V DC



R30N

prąd obciążenia: 30 A
zestyki: 1P, 1Z
zasilanie: 5...110 V DC




karty katalogowe



Przekaźniki półprzewodnikowe

RSR35-...-RZA

prąd obciążenia: 0,05 A
napięcie obciążenia: 3...28,8 V DC
wejście sterujące: AC lub DC

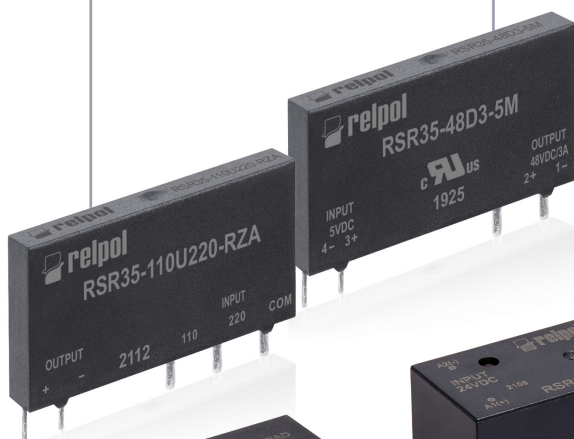

RSR35

prąd obciążenia: 0,1 A, 3 A, 4 A
napięcie obciążenia: 3...28 V DC, 3...58 V DC
wejście sterujące: DC




RSR32

prąd obciążenia: 2 A
napięcie obciążenia: 48...280 V AC
wejście sterujące: DC



RSR85

prąd obciążenia: 3 A
napięcie obciążenia: 24...280 V AC
wejście sterujące: DC

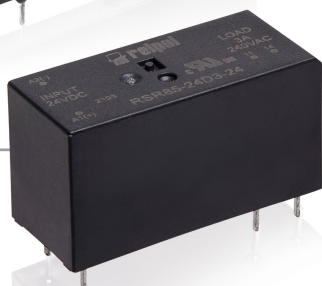

RSR85

prąd obciążenia: 3 A
napięcie obciążenia: 24...440 V AC
wejście sterujące: DC




RSR25

prąd obciążenia: 5 A
napięcie obciążenia: 24...280 V AC, 24...530 V AC
wejście sterujące: DC



RSR30

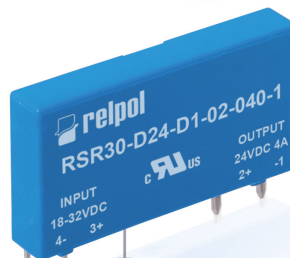prąd obciążenia: 1 A, 2 A, 2,5 A, 4 A
napięcie obciążenia: 24 V DC, 48 V DC, 100 V DC, 240 V AC
wejście sterujące: DC



karty katalogowe